

计算机组成原理 实验报告

姓名：魏钊 学号：PB18111699 实验日期：2020-7-5

一、实验题目：

实验六 综合设计

二、实验目的：

1. 理解计算机系统的组成结构和工作原理；
2. 理解计算机总线和接口的结构和功能；
3. 掌握软硬件综合系统的设计和调试方法。

三、实验平台：

ISE / Vivado（暂不支持其他 Verilog HDL 开发环境的检查）

四、实验过程：

利用单周期 CPU 实现斐波那契数列

```
5 module ALU
6     #(parameter N = 32)
7     (
8         input [N-1:0] a,b,
9         input [2:0] ALUOP,
10
11         output reg [N-1:0] y,
12         output reg cf, of, zero, sf
13     );
14
15     always@(*)
16     begin
17         case(ALUOP)
18             3'b000: {cf,y} = a+b;
19             3'b001: {cf,y} = a-b;
20             3'b010: {cf,y} = a&b;
21             3'b011: {cf,y} = a|b;
22             3'b100: {cf,y} = a^b;
23             default: y = 4'bz;
24         endcase
25         zero = (y == 0) ? 1 : 0;
26     end
27 endmodule
```

```

4 module RegFile(
5     input clk,                //时钟 (上升沿有效)
6     input [4:0] ra0,          //读端口0地址
7     input [4:0] ra1,          //读端口1地址
8     input [4:0] ra2,          //FIB
9     output [31:0] rd0,        //读端口0数据
10    output [31:0] rd1,        //读端口1数据
11    output [31:0] rd2,        //FIB
12    input [4:0] wa,            //写端口地址
13    input we,                  //写使能, 高电平有效
14    input [31:0] wd            //写端口数据
15 );
16 reg [31:0] REG[0:31];        //定义寄存器堆的寄存器
17 integer i; //初始化寄存器堆数据为0
18 initial
19     for(i = 0; i < 32; i = i + 1)
20         REG[i] <= 0; //同步写操作, 需时钟控制
21 always@(negedge clk)
22     begin
23         if(wa > 0)
24             begin
25                 if(we)
26                     REG[wa] <= wd;
27             end
28     end
29 //异步读操作, 不需时钟控制, 组合逻辑
30 assign rd0 = REG[ra0];
31 assign rd1 = REG[ra1];
32 assign rd2 = REG[ra2];
33 endmodule

```

```

4 module PC(
5     input clk, rst,
6     input PCWre,              //是否接受新的地址。0-不更改; 1-可以更改
7     //input [1:0] PCSrc,        //数据选择器输入
8     input [31:0] nextPC,      //新指令地址
9     output reg [31:0] curPC    //当前指令的地址
10 );
11 initial begin
12     curPC <= 32'b0;
13 end
14 always@(posedge clk)
15     begin
16         if(rst)
17             begin
18                 curPC <= 32'b0;
19             end
20         else
21             begin
22                 if(PCWre) // PCWre == 1
23                     begin
24                         curPC <= nextPC;
25                     end
26                 else // PCWre == 0, halt
27                     begin
28                         curPC <= curPC;
29                     end
30             end
31     end
32 endmodule

```

```

4 module pcADD(
5     input clk,rst,          //时钟
6     input Branch,zero,Jump, //数据选择器输入
7     input [31:0] Ex_Imm,    //偏移量
8     input [25:0] addr,
9     input [31:0] curPC,
10    output reg[31:0] nextPC //新指令地址
11 );
12
13 initial begin
14     nextPC <= 32'b0;
15 end
16 reg [31:0] pc;
17 always@(negedge clk)
18 begin
19     if(rst) begin
20         nextPC <= 32'b0;
21     end
22     else begin
23         pc <= curPC + 32'b0100;
24         case({Branch&zero,Jump})
25             2'b00: nextPC <= curPC + 32'b0100;
26             2'b10: nextPC <= curPC + 32'b0100 + (Ex_Imm<<2);
27             2'b01: nextPC <= {pc[31:28],addr,2'b00};
28             default: ;
29         endcase
30     end
31 end
32 endmodule

```

```

4 module ControlUnit(
5     input zero,          //ALU运算结果是否为0,为0时候为1
6     input [5:0] op,      //指令的操作码
7     //output reg PCWre,    //PC是否更改的信号量,为0时候不更改,否则可以更改
8     //output reg ExtSel,   //立即数扩展的信号量,为0时候为0扩展,否则为符号扩展
9     //output reg InsMemRW, //指令寄存器的状态操作符,为0的时候写指令寄存器,否则为读指令寄存器
10    output RegDst,        //写寄存器组寄存器的地址,为0的时候地址来自rt,为1的时候地址来自rd
11    output RegWrite,      //寄存器组写使能,为1的时候可写
12    output ALUSrc,        //控制ALU数据B的选择端的输入,为0的时候,来自寄存器堆data2输出,为1时候来自扩展过的立即数
13    output Jump,Branch,   //获取下一个pc的地址的数据选择器的选择端输入
14    output [2:0]ALUOp,    //ALU 8种运算功能选择(000-111)
15    //output reg mRD,      //数据存储器读控制信号,为0读
16    output MemWrite,      //数据存储器写控制信号,为1写
17    output MentoReg       //数据保存的选择端,为0来自ALU运算结果的输出,为1来自数据寄存器(Data MEM)的输出
18 );
19 reg [9:0] code;
20
21
22 always@(*)
23 begin
24     //PCWre = (op == 6'b111111) ? 0 : 1; //halt
25     //InsMemRW = (op == 6'b111111) ? 0 : 1;
26     case(op)
27         //add
28         6'b000000: code = 10'b1_1_0_0_0_000_0_0;
29         //addi
30         6'b001000: code = 10'b0_1_1_0_0_000_0_0;
31         //lw
32         6'b100011: code = 10'b0_1_1_0_0_000_0_1;

```

```

33         //sw
34         6'b101011: code = 10'b0_0_1_0_0_000_1_0;
35         //beq
36         6'b000100: code = 10'b0_0_0_0_1_001_0_0;
37         //j
38         6'b000010: code = 10'b0_0_0_1_0_000_0_0;
39     default:
40     begin
41         code = 10'b0000000000;
42     end
43 endcase
44 end
45 assign {RegDst,RegWrite,ALUSrc,Jump,Branch,ALUOp,MemWrite,MemtoReg} = code;
46 endmodule

```

```

3 module InsCut(
4     input [31:0] instruction,
5     output reg[5:0] op,
6     output reg[4:0] rs,
7     output reg[4:0] rt,
8     output reg[4:0] rd,
9     //output reg[4:0] sa,
10    output reg[15:0] immediate,
11    output reg[25:0] addr
12 );
13 initial begin
14     op = 5'b00000;
15     rs = 5'b00000;
16     rt = 5'b00000;
17     rd = 5'b00000;
18 end
19 always@(*)
20 begin
21     op = instruction[31:26];
22     rs = instruction[25:21];
23     rt = instruction[20:16];
24     rd = instruction[15:11];
25     //sa = instruction[10:6];
26     immediate = instruction[15:0];
27     addr = instruction[25:0];
28 end
29 endmodule

```

```

4 module EDG(
5     input clk,
6     input button,
7     output button_edg
8 );
9     reg button_r1,button_r2;
10    always@(posedge clk)
11        button_r1<=button;
12    always@(posedge clk)
13        button_r2<=button_r1;
14    assign button_edg=button_r1&(~button_r2);
15 endmodule

```

```

4 module SingleCPU(
5     input clk,rst,
6     input [31:0] F,F_Addr, //斐波那契数据和写入地址
7     input Run,Step,F_Write //控制CPU运行和F0, F1写入Mem的信号
8 );
9 //PC相关变量
10 wire [31:0] curPC,nextPC;
11
12 //指令相关变量
13 wire [31:0] instruction;
14 wire [5:0] op;
15 wire [4:0] rs,rt,rd;
16 wire [15:0] immediate;
17 wire [25:0] addr;
18
19 //各个存储器, 多选器, ALU接口
20 wire [4:0] WriteReg; //寄存器堆写回地址
21 wire [31:0] ALUSrcB; //ALU第二输入
22 wire [31:0] RF_ReadData1,RF_ReadData2,ALUout; //寄存器堆输出以及ALU输出
23 wire [31:0] RF_WriteData,WriteData,ReadData; //数据存储器输入输出
24 wire [31:0] Ex_Imm; //位扩展后的Imm
25 //控制器相关变量
26 wire zero,PCWre,RegDst,RegWrite,ALUSrc,Jump,Branch,MemWrite,MemtoReg;
27 wire [2:0] ALUOp;
28
29 //斐波那契数列相关变量
30 wire Step_Edg;
31
32 wire [31:0] MemData,MemAddr,F_RegData; //DataMem的写入数据和地址
33 wire [4:0] F_RegAddr;
34
35 EDG edg(clk, Step, Step_Edg);
36 assign F_RegAddr = 5'b01010;
37 assign MemData = F_Write ? F : RF_ReadData2;
38 assign MemAddr = F_Write ? F_Addr : ALUout;
39 assign PCWre = Run ? 1 : (Step_Edg);
40
41 assign Ex_Imm = immediate[15] ? {16'hffff,immediate} : {16'h0000,immediate};
42 assign WriteReg = RegDst ? rd : rt;
43 assign ALUSrcB = ALUSrc ? Ex_Imm : RF_ReadData2;
44 assign RF_WriteData = MemtoReg ? ReadData : ALUout;
45 assign WriteData = RF_ReadData2;
46
47 InsCut IC(.instruction(instruction), .op(op), .rs(rs), .rt(rt), .rd(rd),
48 .addr(addr), .immediate(immediate));
49
50 ControlUnit CU(.op(op), /*.PCWre(PCWre),*/ .RegDst(RegDst), .RegWrite(RegWrite), .ALUSrc(ALUSrc),
51 .Jump(Jump), .Branch(Branch), .ALUOp(ALUOp), .MemWrite(MemWrite), .MemtoReg(MemtoReg));
52
53 pcADD pcadd(.clk(clk), .rst(rst), .Branch(Branch), .zero(zero), .Jump(Jump),
54 .Ex_Imm(Ex_Imm), .addr(addr), .curPC(curPC), .nextPC(nextPC));
55
56 PC PC(.clk(clk),.rst(rst), .PCWre(PCWre), .nextPC(nextPC), .curPC(curPC));
57
58 RegFile RF(.clk(clk), .ra0(rs), .ra1(rt), .ra2(F_RegAddr), .rd0(RF_ReadData1), .rd1(RF_ReadData2), .rd2(F_RegData),
59 .wa(WriteReg), .we(RegWrite), .wd(RF_WriteData));
60
61 ALU alu(.a(RF_ReadData1), .b(ALUSrcB), .ALUOP(ALUOp), .y(ALUout), .zero(zero));

```

```

62
63     InsMem IM(.a(curPC[9:2]), .spo(instruction));
64
65     DataMem DM(.we(MemWrite || F_Write), .a(MemAddr[9:2]/*ALUout[9:2]*/), .clk(clk), .d(MemData/*RF_ReadData2*/), .spo(ReadData));
66
67
68 endmodule

```

```

23 module testbench(
24 );
25     reg clk,rst;
26     reg Run,Step,F_Write;
27     reg [31:0] F_Addr,F;
28     SingleCPU CPU(.clk(clk), .rst(rst), .F(F), .F_Addr(F_Addr), .Run(Run), .Step(Step), .F_Write(F_Write));
29
30     initial clk = 1;
31     always #5 clk = ~clk;
32     initial
33     begin
34         rst = 1;
35         #40 rst = 0;
36     end
37
38     initial
39     begin
40         Run = 0;
41         #40
42         Run = 1;
43     end
44     /*
45     initial
46     begin
47         Step = 0;
48         #40
49         Step = 1;
50         #20
51         Step = 0;

```

```

54     initial
55     begin
56         F_Write = 1;
57         #40 F_Write = 0;
58     end
59
60     initial
61     begin
62         F_Write = 1;
63         #40 F_Write = 0;
64     end
65
66     initial
67     begin
68         F_Addr = 32'h0000;
69         #20
70         F_Addr = 32'h0004;
71         #20
72         F_Addr = 32'hzzzz;
73     end
74
75     initial
76     begin
77         F = 32'h0001;
78         #20
79         F = 32'h0001;
80         #20
81         F = 32'hzzzz;
82     end


```

```

83 endmodule

```

五、实验结果：

 

六、心得体会：

通过本次实验理解了计算机系统的组成结构和工作原理、计算机总线 and 接口的结构和功能，掌握了软硬件综合系统的设计和调试方法。